

2E200 : Electronique Numérique, Combinatoire et Séquentielle

Bertrand Granado

Licence E²A

Hiver 2019



Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole
- 3 Codage
- 4 Les composants combinatoire simples
- 5 Les composants combinatoires complexes
- 6 Les composants séquentiels : les bascules
- 7 Les composants séquentiels : les registres
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné
- 9 Interface avec l'environnement continu : Conversion Analogique vers Numérique et Numérique vers Analogique

Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole
- 3 Codage
- 4 Les composants combinatoire simples
- 5 Les composants combinatoires complexes
- 6 Les composants séquentiels : les bascules
- 7 Les composants séquentiels : les registres
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné

Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole**
- 3 Codage
- 4 Les composants combinatoire simples
- 5 Les composants combinatoires complexes
- 6 Les composants séquentiels : les bascules
- 7 Les composants séquentiels : les registres
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné

Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole
- 3 Codage**
- 4 Les composants combinatoire simples
- 5 Les composants combinatoires complexes
- 6 Les composants séquentiels : les bascules
- 7 Les composants séquentiels : les registres
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné

Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole
- 3 Codage
- 4 Les composants combinatoire simples**
- 5 Les composants combinatoires complexes
- 6 Les composants séquentiels : les bascules
- 7 Les composants séquentiels : les registres
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné

- Transposition de l'algèbre de Boole à *l'électronique*

Logique Combinatoire

- Transposition de l'algèbre de Boole à *l'électronique*
- Rendu possible grâce au composant tel que le transistor commandé en tension

Logique Combinatoire

- Transposition de l'algèbre de Boole à *l'électronique*
- Rendu possible grâce au composant tel que le transistor commandé en tension
- Le domaine de validité de ce qui suit est l'électronique numérique

Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses

Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la

Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la **combinaison** de ses

Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la **combinaison** de ses **variables d'entrées** et ceci après


Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la **combinaison** de ses **variables d'entrées** et ceci après **un temps fini**.


Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la **combinaison** de ses **variables d'entrées** et ceci après **un temps fini**. L'état d'un système est donc défini par la combinaison des variables $e_1, \dots, e_i, \dots, e_n$.


Logique Combinatoire

 

Logique Combinatoire

 

Logique Combinatoire

 

Les Aléas Temporels


- $a + \bar{a} = 0$?

Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à une variable


Logique Combinatoire - Opérateurs de base

 - Fonctions à une variable
- Buffer (identité) : $s = a$




Logique Combinatoire - Opérateurs de base

 - Fonctions à une variable
- Buffer (identité) : $s = a$



- Inverseur : $s = \bar{a}$

 

Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables
- ET (AND) : $s = a.b$




Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

- ET (AND) : $s = a.b$



- NON-ET (NAND) : $s = \overline{a.b}$

 


Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

Logique Combinatoire - Opérateurs de base

 
- Fonctions à deux variables
- OU (OR) : $s = a + b$




Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

- OU (OR) : $s = a + b$

 

- NON-OU (NOR) : $s = \overline{a + b}$

 


Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables


Logique Combinatoire - Opérateurs de base

 - Fonctions à deux variables
- OU-EXCLUSIF : $s = a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b}$




Logique Combinatoire - Opérateurs de base

 - Fonctions à deux variables
- OU-EXCLUSIF : $s = a \oplus b = \overline{a}b + a\overline{b}$



 - NON-OU-EXCLUSIF : $s = \overline{a \oplus b} = \overline{\overline{a}b + a\overline{b}} = ab + \overline{a}\overline{b}$



Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole
- 3 Codage
- 4 Les composants combinatoire simples
- 5 Les composants combinatoires complexes**
- 6 Les composants séquentiels : les bascules
- 7 Les composants séquentiels : les registres
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné

- Composées à partir des opérateurs de base

introduction

- Composées à partir des opérateurs de base
- Conditionnement de données

introduction

- Composées à partir des opérateurs de base
- Conditionnement de données
- Contrôle de données

- Composées à partir des opérateurs de base
- Conditionnement de données
- Contrôle de données
- Définies par leur table de vérité

Fonction Egalité

- Egalité 2 bits

Fonction Égalité

- Égalité 2 bits

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Fonction Egalité

- Egalité 2 bits

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$s = \overline{a \oplus b}$$

Egalité - VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity egalite is
port( a,b : in std_logic;
      s : out std_logic);
end entity egalite;

architecture flot of egalite is
begin
    s <= not (a xor b);
end architecture flot;
```

Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

a_1	a_0	b_1	b_0	s	a_1	a_0	b_1	b_0	s
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1

Fonction Égalité

- Égalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

$\begin{array}{c} a_1 \\ a_0 \end{array}$ $b_1 b_0$	00	01	11	10
	0	1	1	0
00	1			
01		1		
11			1	
10				1

Fonction Égalité

- Égalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

$\begin{smallmatrix} a_1 \\ a_0 \end{smallmatrix}$ $b_1 b_0$	a_1 a_0	0	0	1	1
		0	1	1	0
00	1				
01		1			
11			1		
10				1	

Fonction Égalité

- Égalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

$\begin{smallmatrix} a_1 \\ a_0 \end{smallmatrix}$ $b_1 b_0$	a_1 a_0	0	0	1	1
		0	1	1	0
00	1				
01		1			
11			1		
10				1	

Fonction Egalité


- Egalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$
- $s = \overline{a_1}.\overline{a_0}.\overline{b_1}.\overline{b_0} + a_1\overline{a_0}.b_1.\overline{b_0} + \overline{a_1}.a_0.\overline{b_1}.b_0 + a_1.a_0.b_1.b_0$

Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$
- $s = \overline{a_1}.\overline{a_0}.\overline{b_1}.\overline{b_0} + a_1.\overline{a_0}.b_1.\overline{b_0} + \overline{a_1}.a_0.\overline{b_1}.b_0 + a_1.a_0.b_1.b_0$
- $s = (\overline{a_1 \oplus b_1})(\overline{a_0 \oplus b_0})$

Fonction Egalité

 - Egalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$
- $s = \overline{a_1}.\overline{a_0}.\overline{b_1}.\overline{b_0} + a_1\overline{a_0}.b_1.\overline{b_0} + \overline{a_1}.a_0.\overline{b_1}.b_0 + a_1.a_0.b_1.b_0$
- $s = (a_1 \oplus b_1)(a_0 \oplus b_0)$



Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$
- $s = \overline{a_1}.\overline{a_0}.\overline{b_1}.\overline{b_0} + a_1.\overline{a_0}.b_1.\overline{b_0} + \overline{a_1}.a_0.\overline{b_1}.b_0 + a_1.a_0.b_1.b_0$
- $s = (\overline{a_1 \oplus b_1})(\overline{a_0 \oplus b_0})$
- Egalité de 2 mots de n bits :

Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$
- $s = \overline{a_1}.\overline{a_0}.\overline{b_1}.\overline{b_0} + a_1.\overline{a_0}.b_1.\overline{b_0} + \overline{a_1}.a_0.\overline{b_1}.b_0 + a_1.a_0.b_1.b_0$
- $s = (\overline{a_1 \oplus b_1})(\overline{a_0 \oplus b_0})$
- Egalité de 2 mots de n bits :
$$s = (\overline{a_{n-1} \oplus b_{n-1}})(\overline{a_{n-2} \oplus b_{n-2}})(\dots)(\overline{a_1 \oplus b_1})(\overline{a_0 \oplus b_0})$$

Egalité - VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity egalite_2bits is
port( a,b : in std_logic_vector(1 downto 0);
      s : out std_logic);
end entity egalite_2bits;

architecture flot of egalite_2bits is
begin
  s <= not (a(1) xor b(1)) and not (a(0) xor b(0));
end architecture flot;
```

Egalité - VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity egalite_2bits is
port ( a,b : in std_logic_vector(1 downto 0);
      s : out std_logic);
end entity egalite_2bits;

architecture comp of egalite_2bits is
begin
    process(a,b) is
    begin
        if a= b then
            s<='1';
        else
            s<='0';
        end if;
    end process;
end architecture comp;
```

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage
- Une commande choisie l'entrée

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage
- Une commande choisie l'entrée
- Entrée choisie recopiée sur la sortie

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage
- Une commande choisie l'entrée
- Entrée choisie recopiée sur la sortie
- Partie Commande : p bits

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage
- Une commande choisie l'entrée
- Entrée choisie recopiée sur la sortie
- Partie Commande : p bits
- Partie Donnée : $2^p = n$ entrées, 1 sortie

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité

sel	a	b	s
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité

sel \ a b	0	0	1	1
	0	1	1	0
0			1	1
1		1	1	

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité

sel \ a b	0	0	1	1
	0	1	1	0
0			1	1
1		1	1	

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité


- $s = \overline{sel}.a + sel.b$

Multiplexeurs 2 vers 1

- Schéma

Multiplexeurs 2 vers 1

- Schéma

 

VHDL - mux2v1

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity m2v1 is
port (a,b,sel : in std_logic;
      s: out std_logic);
end entity m2v1;

architecture flot of m2v1 is
begin
    s <= (a and not(sel)) or (b and sel);
end architecture flot;
```

VHDL - mux2v1

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity m2v1 is
port (a,b,sel : in std_logic;
      s: out std_logic);
end entity m2v1;

architecture flout of m2v1 is
begin
    s <= a when sel='0' else b; -- s prend la valeur de a si sel = '0'
                                -- sinon si sel <> '0' s prend la valeur de b
end architecture flout;
```

Multiplexeurs 4 vers 1

- 4 données et 2 commandes

Multiplexeurs 4 vers 1

- 4 données et 2 commandes
- $2^6 = 64$ lignes dans la table de vérité

Multiplexeurs 4 vers 1

- 4 données et 2 commandes
- $2^6 = 64$ lignes dans la table de vérité
- Toutes les lignes ne sont pas intéressantes
- Une commande \Rightarrow Une variable pertinente

Multiplexeurs 4 vers 1

sel1	sel0	a	b	c	d	s
0	0	0	X	X	X	0
0	0	1	X	X	X	1
0	1	X	0	X	X	0
0	1	X	1	X	X	1
1	0	X	X	0	X	0
1	0	X	X	1	X	1
1	1	X	X	X	0	0
1	1	X	X	X	1	1

Multiplexeurs 4 vers 1


sel1	sel0	s
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

Multiplexeurs 4 vers 1

sel1	sel0	s
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

$$s = \overline{sel1}.\overline{sel0}.a + \overline{sel1}.sel0.b + sel1.\overline{sel0}.c + sel1.sel0.d$$

Multiplexeurs 4 vers 1

 

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques
- Un Multiplexeur n vers 1 réalise 2^n fonctions

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques
- Un Multiplexeur n vers 1 réalise 2^n fonctions
- Valeurs des entrées = valeurs de la fonction
- Un Multiplexeur 4 vers 1

x	y	s	entrée mux
0	0	0	a = 0
0	1	0	b = 0
1	0	0	c = 0
1	1	1	d = 1

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques
- Un Multiplexeur n vers 1 réalise 2^n fonctions
- Valeurs des entrées = valeurs de la fonction
- Un Multiplexeur 4 vers 1

x	y	s	entrée mux
0	0	0	a = 0
0	1	0	b = 0
1	0	0	c = 0
1	1	1	d = 1

- x et y commandes du multiplexeur

Démultiplexeurs

- Inverse du Multiplexeurs

Démultiplexeurs

- Inverse du Multiplexeurs
- 1 données, p commandes, $2^p = n$ sorties

Démultiplexeurs

- Inverse du Multiplexeurs
- 1 données, p commandes, $2^p = n$ sorties
- Démultiplexeur 1 vers 2

Démultiplexeurs

- Inverse du Multiplexeurs
- 1 données, p commandes, $2^p = n$ sorties
- Démultiplexeur 1 vers 2

sel	a	s1	s0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0


Démultiplexeurs

sel	a	s1	s0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0

Démultiplexeurs

- $s0 = \overline{sel}.a$ et $s1 = sel.a$

Démultiplexeurs

 

Démultiplexeurs - VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity demux is
port ( sel,a : in std_logic;
      s0,s1 : out std_logic);
end entity demux;

architecture flot of demux is
begin
    s0 <= a when sel = '0' else '0';
    s1 <= a when sel = '1' else '0';
end architecture flot;
```


- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Trivial :

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Trivial :
 - ▶ $s0 = \bar{a}.b$,

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Trivial :
 - ▶ $s0 = \bar{a}.b,$
 - ▶ $s1 = \bar{a}.b,$

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Trivial :

- ▶ $s0 = \overline{a}.\overline{b}$,
- ▶ $s1 = \overline{a}.b$,
- ▶ $s2 = a.\overline{b}$,

Décodeurs


- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Trivial :

- ▶ $s0 = \bar{a}.\bar{b}$,
- ▶ $s1 = \bar{a}.b$,
- ▶ $s2 = a.\bar{b}$,
- ▶ $s3 = a.b$


Décodeur

 

- Décodeur Binaire Base n

Décodeur

- Décodeur Binaire Base n

 

Encodeurs

- inverseur des décodeurs :codeurs

Encodeurs

- inverseur des décodeurs :codeurs
- 2^n entrées, n sorties

Encodeurs

- inverseur des décodeurs :codeurs
- 2^n entrées, n sorties

s3	s2	s1	s0	a	b
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Encodeurs

- inverseur des décodeurs : codeurs
- 2^n entrées, n sorties

s3	s2	s1	s0	a	b
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

- $b = \overline{s3}.\overline{s2}.s1.\overline{s0} + s3.\overline{s2}.s1.\overline{s0} = \overline{s2}.\overline{s0}(s3 \oplus s1)$


Encodeurs

- inverseur des décodeurs :codeurs
- 2^n entrées, n sorties

s3	s2	s1	s0	a	b
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

- $b = \overline{s3}.\overline{s2}.s1.\overline{s0} + s3.\overline{s2}.\overline{s1}.\overline{s0} = \overline{s2}.\overline{s0}(s3 \oplus s1)$
- $a = \overline{s3}.s2.\overline{s1}.\overline{s0} + s3.\overline{s2}.\overline{s1}.\overline{s0} = \overline{s1}.\overline{s0}.(s3 \oplus s2)$


Encodeurs

 


Fonctions Combinatoires Arithmétiques

Additionneur 4 bits


Additionneur 4 bits

 


Additionneur 4 bits

 

Additionneur 4 bits

 

Additionneur 4 bits

 

Additionneur 4 bits : Entité

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity add4 IS
  port (a,b : in std_logic_vector(3 downto 0);
        cin : in std_logic;
        s : out std_logic_vector(3 downto 0);
        cout : out std_logic);
end entity add4;
```

‘

```
architecture struct_simple of add4 IS
  signal c : std_logic_vector(4 downto 0);
begin

  c(0) <= cin;
  cout <= c(4);

  add1_0 : entity work.add1(flot)
    port map (a(0),b(0),c(0),s(0),c(1));

  add1_1 : entity work.add1(flot)
    port map (a(1),b(1),c(1),s(1),c(2));

  add1_2 : entity work.add1(flot)
    port map (a(2),b(2),c(2),s(2),c(3));

  add1_3 : entity work.add1(flot)
    port map (a(3),b(3),c(3),s(3),c(4));
end architecture struct_simple;
```

Additionneur 4 bits : Architecture avec Génération

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity add4 IS
  port (a,b : in std_logic_vector(3 downto 0);
        cin : in std_logic;
        s : out std_logic_vector(3 downto 0);
        cout : out std_logic);
end entity add4;
```

```
ARCHITECTURE struct_generate OF add4 IS
  signal c : std_logic_vector(4 downto 0);
BEGIN

  c(0) <= cin;
  cout <= c(4);

  instance : for i in 0 to 3 generate
    add1_i : entity work.add1(flot)
      port map (a(i),b(i),c(i),s(i),c(i+1));
  end generate;


END ARCHITECTURE struct_generate;
```

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

 

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0		

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1		

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0		

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1		

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- $s = a \oplus b$


Additionneur 1 bit : tentative

- Réalisation d'un additionneur 1 bit


a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- $s = a \oplus b$
- $r = a.b$

Additionneur 1 bit : tentative

 

Additionneur 1 bit

 

Additionneur 1 bit

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity add1 is
port( a,b,cin : in std_logic;
      s,cout : out std_logic);
end entity add1;
architecture struct of add1 is
signal stemp,ctemp1,ctemp2 : std_logic;
begin
    demi-add1 : entity work.demi-add(flot)
        port map(a,b,stemp,ctemp1);
    demi-add2 : entity work.demi-add(flot)
        port map(stemp,cin,s,ctemp2);
    cout <= ctemp1 or ctemp2
end architecture struct;
```

Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée

Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée
- Trois variables d'entrées, deux de sorties

Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée
- Trois variables d'entrées, deux de sorties
- a_i, b_i, c_i et s_i, c_{i+1}

Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée
- Trois variables d'entrées, deux de sorties
- a_i, b_i, c_i et s_i, c_{i+1}
- $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$

Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée
- Trois variables d'entrées, deux de sorties
- a_i, b_i, c_i et s_i, c_{i+1}
- $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$
- $c_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot c_i + b_i \cdot c_i$

Additionneur 1 bit

```
entity add1 is
port( a,b,cin : in std_logic;
      s,cout : out std_logic);
end entity add1;
architecture flot of add1 is
begin
    s<= a xor b xor cin;
    cout<= (a and b) or (a and cin)
           or (b and cin);
end architecture flot;
```

Additionneur 1 bit

```
entity add1 is
port( a,b  : in std_logic;
      s  : out std_logic);
end entity add1;
architecture comport of add1 is
begin
    s<= a + b;
end architecture comport;
```


- Utilisation de l'algorithme de Multiplication

Multiplieur

- Utilisation de l'algorithme de Multiplication
- $n * m$ additions de n

Multiplieur

 - Utilisation de l'algorithme de Multiplication



Complément VHDL : Modélisation du temps

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity mon-et is  
  port(a,b : in std_logic;  
        s : out std_logic);  
end entity mon-et;  
  
architecture flot of mon-et is  
begin  
  s <= a and b after 25 ns;  
end architecture flot;
```

Complément VHDL : Décalage et mise à l'échelle

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity conversion is
port(a : in std_logic_vector(5 downto 0);
      s,s2,s3 : out std_logic_vector(11 downto 0));
end entity conversion;

architecture flot of conversion is
begin
    -- soit a = "010101";
    s <= "0000" & a & "00"; -- s = "000001010100"
    s2 <= "00000" & a & '0'; -- s2 = "000000101010"
    s3 <= a & "000000"; -- s3 = "010101000000"
end architecture flot;
```


Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole
- 3 Codage
- 4 Les composants combinatoire simples
- 5 Les composants combinatoires complexes
- 6 Les composants séquentiels : les bascules**
- 7 Les composants séquentiels : les registres
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné

Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole
- 3 Codage
- 4 Les composants combinatoire simples
- 5 Les composants combinatoires complexes
- 6 Les composants séquentiels : les bascules
- 7 Les composants séquentiels : les registres**
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné

Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole
- 3 Codage
- 4 Les composants combinatoire simples
- 5 Les composants combinatoires complexes
- 6 Les composants séquentiels : les bascules
- 7 Les composants séquentiels : les registres
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné**

Plan

- 1 Introduction : L'électronique numérique à l'aube de 2020 / Méthodes et outils de Conception des systèmes numériques
- 2 Algèbre de Boole
- 3 Codage
- 4 Les composants combinatoire simples
- 5 Les composants combinatoires complexes
- 6 Les composants séquentiels : les bascules
- 7 Les composants séquentiels : les registres
- 8 Les composants séquentiels : les compteurs / Le traitement Pipeliné