# Plan du chapitre

# **Chapitre 7 - Introduction aux capteurs**

- 1. Introduction
- 2. Quelques définitions
- 3. Critères de choix
- 4. Erreurs de mesure
- 5. Capteurs passifs et actifs




Ces transparents sont largement complétés lors du cours en amphithéâtre.

Document strictement réservé à l'usage personnel des étudiants de Sorbonne Université inscrits dans l'UE 2E102.


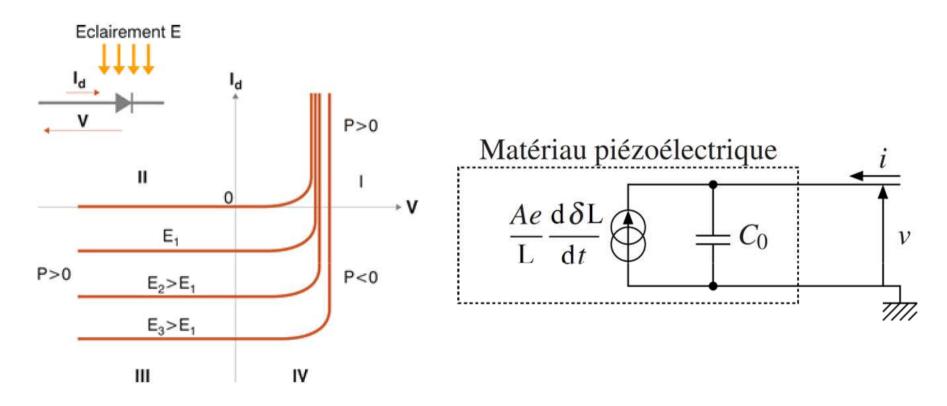
## 1.1. Introduction – Des matériaux pour l'énergie et pour les capteurs




Cours d'Annick Dégardin 2E102



#### 1.2. Introduction – Qu'allons nous faire?


# Principe de quelques capteurs

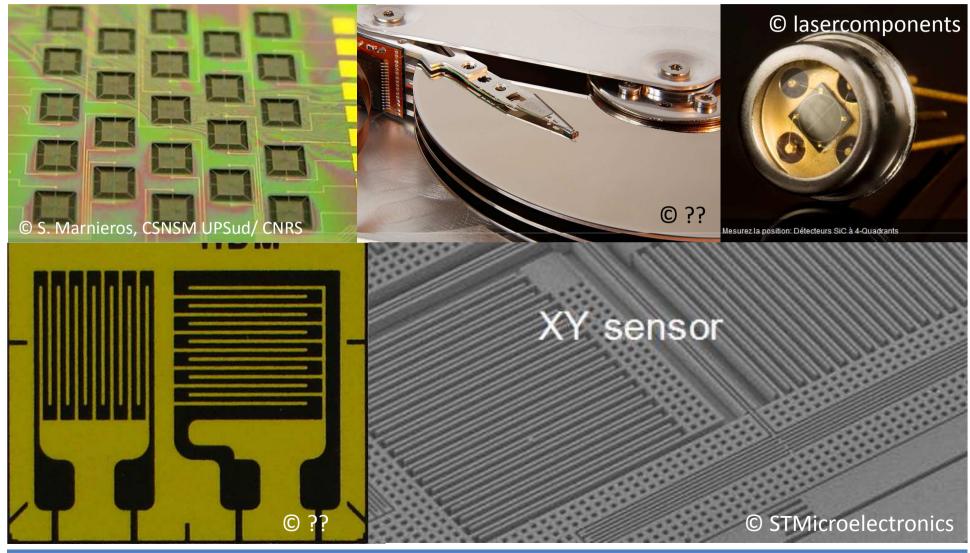



# 1.2. Introduction – Qu'allons nous faire?
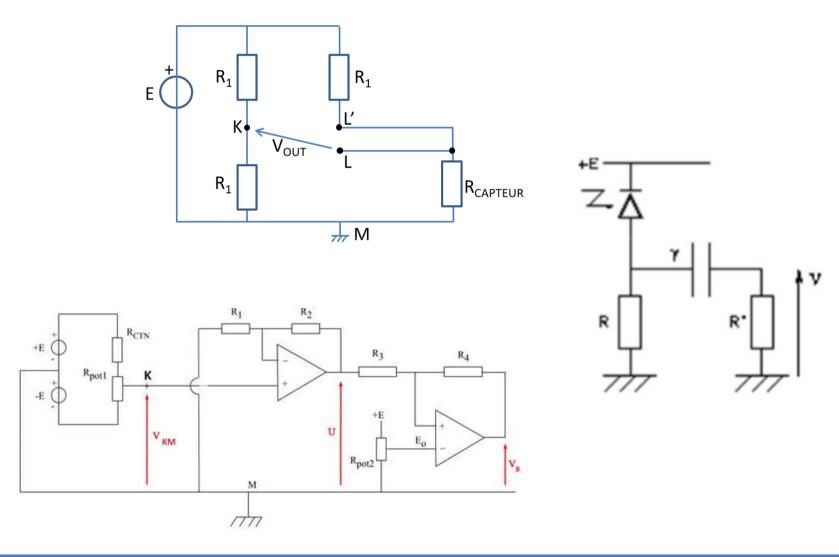
# Conditionnement: de l'électronique analogique...





# 1.3. Introduction – Pourquoi des UE de Licence et de Master « Capteur »?




Ça s'achète tout fait!

© Keyestudio


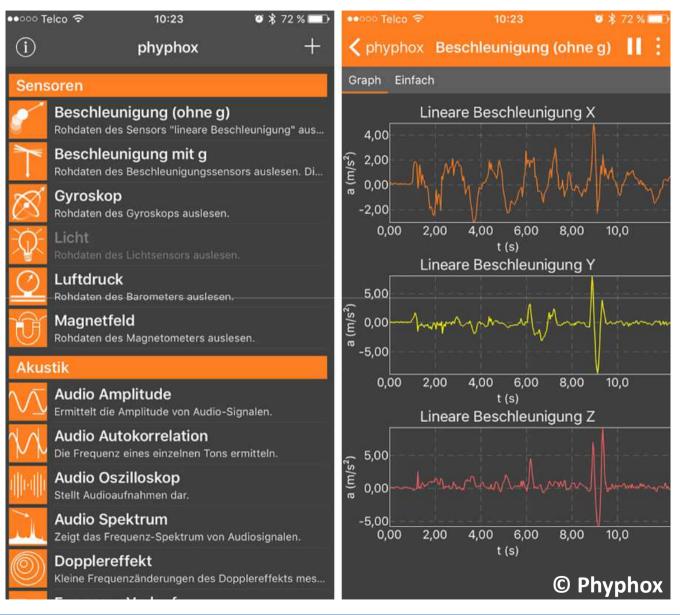
## 1.3. Introduction – Pourquoi des UE de Licence et de Master « Capteur »?



et bien sûr dans les smartphones...



## 1.3. Introduction – Pourquoi des UE de Licence et de Master « Capteur »?

Connaître, comprendre

- → Choisir la meilleure solution, bien l'utiliser
- → Concevoir:

Adapter, améliorer (miniaturiser, consommer moins...) Inventer de nouveaux capteurs



# **Transport**



Températures
Airbag
Radar de recul



Aide au stationnement


Aide à la conduite

Voiture sans chauffeur

1900




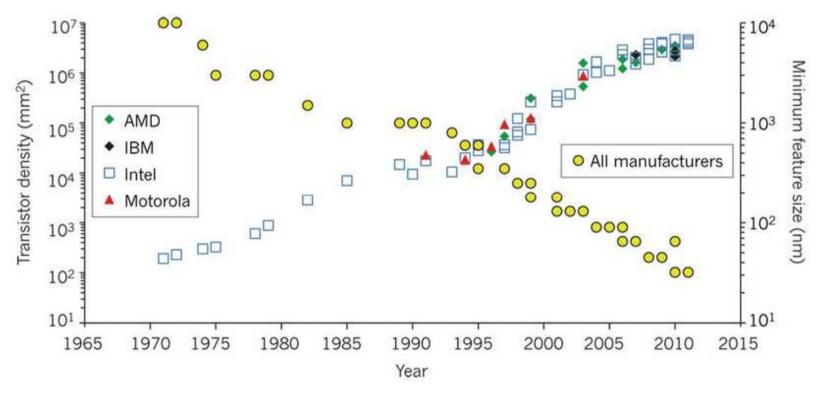I. Ferain et col., Multigate transistors as the future of classical metal—oxide—semiconductor field-effect transistors, Nature, **479**, 310–6, 2011



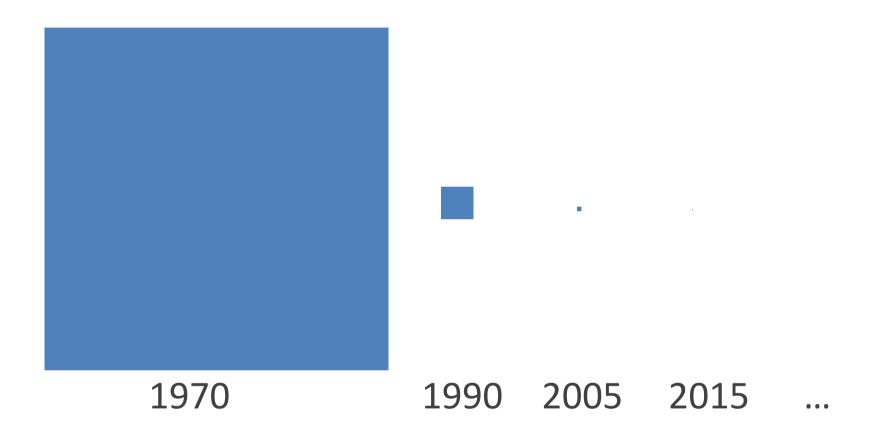The evolution of transistor gate length (minimum feature size) and the density of transistors in microprocessors over time.








#### Santé

S. Gorgutsa et col., Novel Wireless-Communicating Textiles Made from Multi-Material and Minimally-Invasive Fibers, Sensors, 14(10), 19260-74, 2014

#### **Connected Healthcare Body Area Network EEG** Cellular Vision Hearing Positioning Blood pressure Medical Server Glucose ECG **NETWORK** Emergency DNA Toxins Protein Physician Bluetooth Movement



# Santé

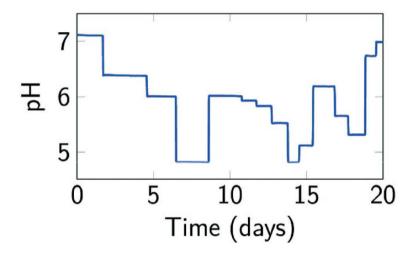





C. C. Vassiliou et col., Miniaturized, biopsy-implantable chemical sensor with wireless, magnetic resonance readout, Lab Chip, 15, 3465, 2015



#### Santé


K. Kalantar-Zadeh et col., A human pilot trial of ingestible electronic capsules capable of sensing different gases in the gut, Nature Electronics, 1, 79–87, 2018




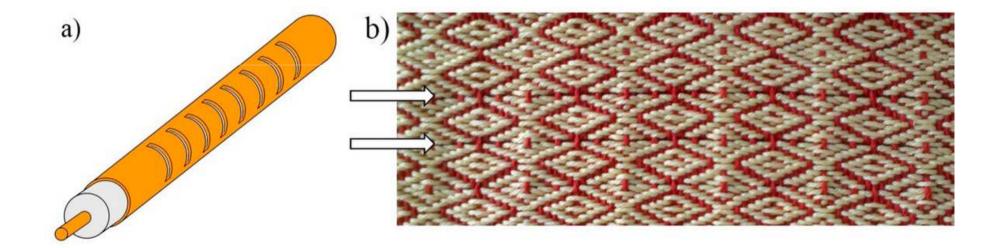
#### Santé

S. Gorgutsa et col., Novel Wireless-Communicating Textiles Made from Multi-Material and Minimally-Invasive Fibers, *Sensors*, *14*(10), 19260-74, 2014





# Production d'énergie – Equilibre entre production et demande

Avant: production centralisée, gestion « facile »

Aujourd'hui, demain: décentralisée, irrégulière (énergies renouvelables) > besoin de capteurs pour gérer intelligemment le réseau (smart grid, cf. cours 2E102 de Marc Hélier): contrôler et prévoir

Exemples de capteurs: de courant (non intrusifs), du rayonnement solaire, de la vitesse du vent...

Qualités: communicant en temps réel (producteur  $\leftarrow \rightarrow$  consommateur), non intrusif, miniature, faible consommation, peu de maintenance, précis...



Pour résumer: défis, enjeux

Choisir les informations pertinentes dans des systèmes et des environnements de plus en plus complexes...

Miniaturiser. En mettre plus, embarquer, incorporer...

Alimenter. Autonomie, faible consommation, récupération de l'énergie...

Communiquer. Antenne, réseau...

Traiter et réagir. Temps réel, automatisation...

Et aussi: **sécurité**, **fiabilité**, **coût**, **éthique**...



#### PLAN DES CHAPITRES 7 à 9

#### **CHAPITRE 7 – INTRODUCTION AUX CAPTEURS**

- 1. Introduction
- 2. Quelques définitions
- 3. Erreurs de mesures
- 4. Principales caractéristiques: critères de choix
- 5. Capteurs passifs, capteurs actifs

#### **CHAPITRE 8– DIFFERENTS EFFETS, DIFFERENTES APPLICATIONS**

- 1. Capteurs de température
- 2. Capteur de champ magnétique
- 3. Capteurs d'éclairement
- 4. Capteurs de déformation et de contrainte
- 5. Accéléromètre
- 6. Mesure de forts courants électriques

#### **CHAPITRE 9 – CONDITIONNEMENT**

- 1. Du mesurande à la grandeur électrique
- 2. Montages 2 fils, 3 fils, 4 fils
- 3. Filtrage et amplification

#### **CONCLUSION GENERALE DE L'UE**

Livre conseillé: G. Asch et coll., Les capteurs en instrumentation industrielle, Ed. Dunod



#### **Transducteur**



Transducteurs utilisés pour les capteurs (sensors) et aussi pour les actionneurs (actuators), la récupération d'énergie (energy harvesting),

# Exemples avec des matériaux piézoélectriques:

- capteur de force,
- actionneur: positionnement micrométrique commandé électriquement,
- récupération de l'énergie vibratoire.




## Capteur électrique

interface entre

une grandeur physique et une grandeur électrique

- pour la mesure (métrologie; exemple: TD/TP opacimètre),
- pour la détection (exemple: détecteur de présence),
- pour le contrôle (TD/TP ventilateur),
- pour l'imagerie,

- ...

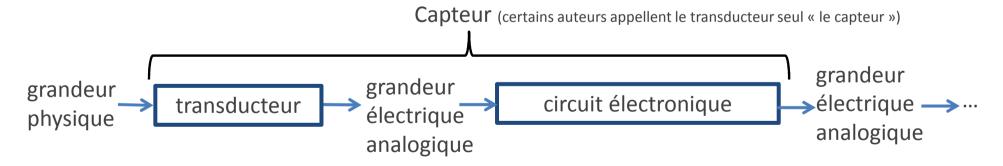



**Mesurande (primaire)** m : grandeur physique qu'on veut mesurer. Exemples: T°, éclairement, champ magnétique, accélération.

e: grandeur électrique mesurée dépendant de m (résistance, courant, tension, capacité, ...).

**Etalonnage**: établissement de la loi ou du modèle e = f(m).



# Transduction multiple: corps d'épreuve, mesurande secondaire







#### 3. Erreurs de mesure

**Erreur**: écart entre la valeur vraie et la valeur mesurée.

**Incertitude**: intervalle autour de la valeur mesurée dans lequel se trouve la valeur vraie: déterminé compte tenu de toutes les sources d'erreurs.



# Déterministe, appelée aussi systématique

Elles se répètent, sont prévisibles: décalage constant pour une valeur du mesurande  $\rightarrow$  possibilité parfois de corriger.

## Exemples:

- erreur d'étalonnage (notamment en cas de vieillissement du capteur, lots différents de l'original),
- erreur de rapidité si la constante de temps de la chaîne de mesure est trop grande par rapport à la période du signal,



## Déterministe, appelée aussi systématique (suite)

 erreur de finesse : elle caractérise la perturbation systématique induite par le capteur et ses liaisons sur le système physique (on parle aussi de la discrétion du capteur) ; elle dépend du capteur et de son couplage avec le milieu.

#### Exemples:

résistance interne d'un voltmètre effet Joule d'une thermistance



# Aléatoire, appelée aussi accidentelle

Contribuent à la dispersion des mesures.

Exemples:

- erreurs de lecture,
- erreurs dues aux signaux parasites et bruits divers:
   les champs électromagnétiques en général
   les fluctuations des alimentations électriques

• • •



# Aléatoire, appelée aussi accidentelle (suite)

- erreurs dues à des grandeurs d'influence sur la chaîne

Grandeurs parasites susceptibles d'affecter le signal électrique délivré par le capteur indépendamment du mesurande.

Grandeurs d'influence ambiantes :

- T° (modifie la géométrie et les propriétés physiques du matériau) ;
- lumière ambiante (naturelle et artificielle);
- humidité;


...


→ protection (e.g.: blindage), circuit de conditionnement (filtrage, pont de Wheatstone: cf. suite du cours), enceinte thermostatée.

NB: ce type d'erreur peut aussi être systématique si...


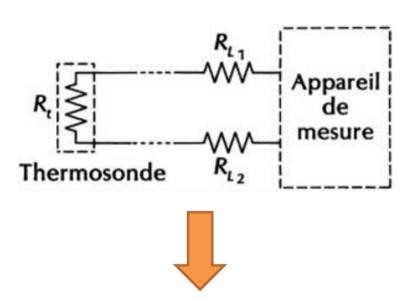
# Exemple d'erreurs systématiques et aléatoires



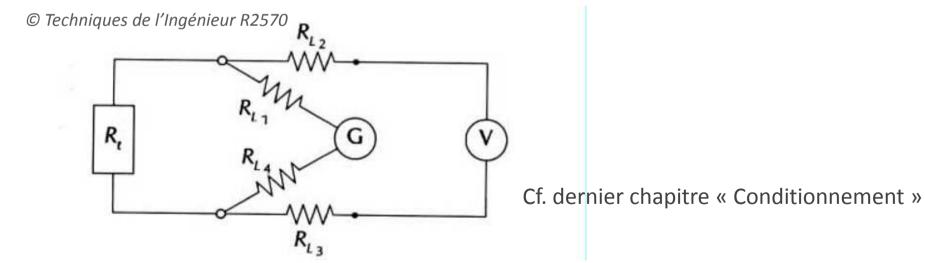



# 3.2. Erreurs de mesure – Fidélité, justesse et précision


Fidélité : erreurs aléatoires faibles, peu de dispersion.

Justesse: erreurs systématiques réduites.

**Précision:** *un* résultat proche de la valeur vraie → juste et fidèle: précis.



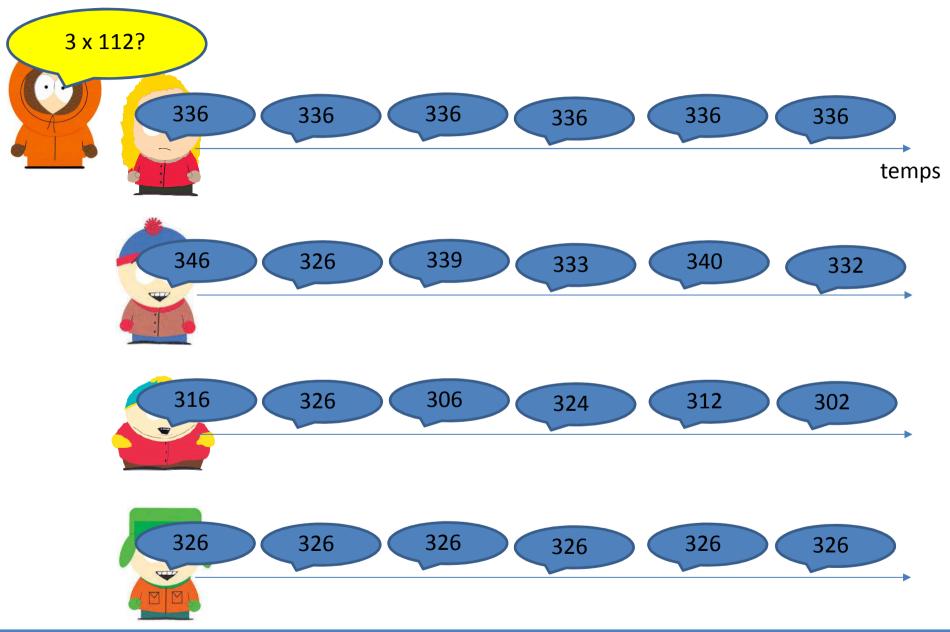
# 3.2. Erreurs de mesure – Fidélité, justesse et précision





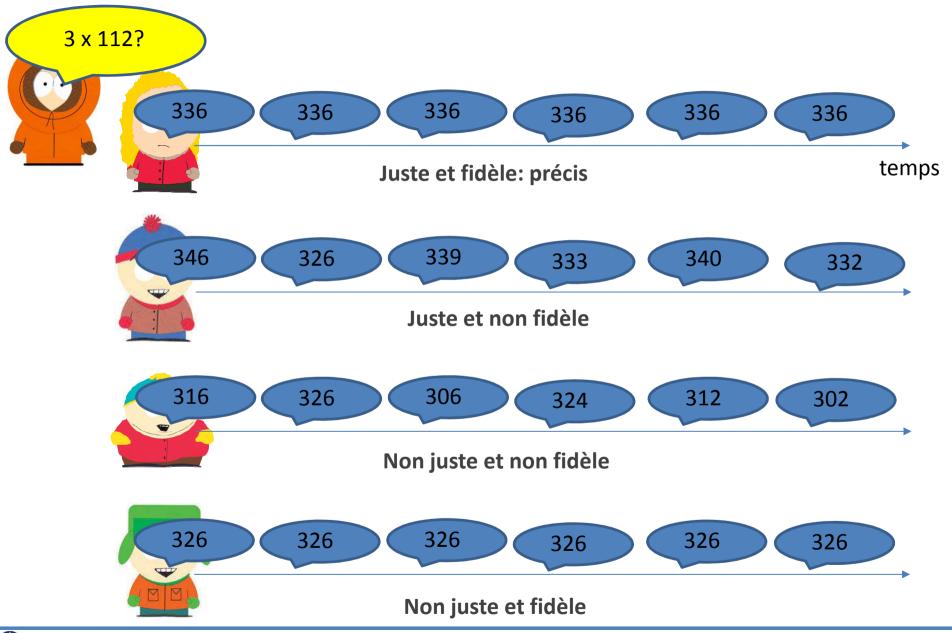
### 3.2. Erreurs de mesure – Fidélité, justesse et précision





# (Parenthèse mathématique)

(a) Fonction affine:

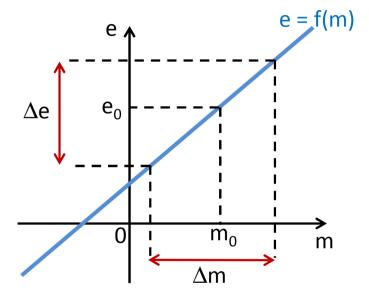


$$(de/dm)_{m0} = \Delta e/\Delta m$$



# (Parenthèse mathématique)

(b) Fonction non affine:

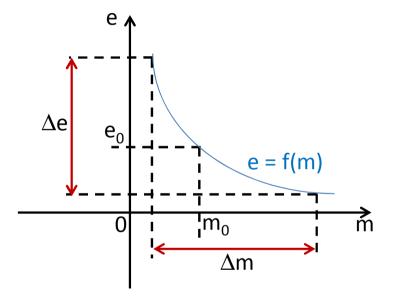


$$(de/dm)_{m0} \neq \Delta e/\Delta m$$



# (Parenthèse mathématique)

(c) Fonction affine localement:

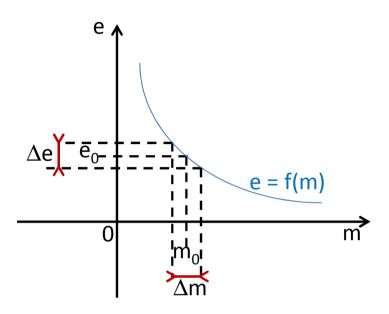

 $(de/dm)_{m0} \approx \Delta e/\Delta m$  pour  $\Delta m$  autour de  $m_0$  suffisamment petit.

Par exemple pour e = Cste/m:

 $m = m_0 + \delta$  (variation autour de  $m_0$ ), il faut  $\delta/m_0 << 1$ .

On a alors:

 $e \approx (Cste/m_0)(1 - \delta/m_0) = (Cste/m_0)(2 - m/m_0)$ 

qui est alors une fonction affine (on approxime la courbe par sa tangente).



#### **Etendue de mesure**

Linéarité sur l'étendue de mesure ou localement



Sensibilité statique



Bande passante (sensibilité v. fréquence: sensibilité dynamique)



Rapidité, temps de réponse



# QCM (ER2 du 6 novembre 2014)

Dans le cadre de l'étude des capteurs, un capteur faisant preuve de finesse est

- 1. intelligent
- 2. discret
- 3. miniature
- 4. fragile



# QCM (ER2 du 12 novembre 2015)

Un capteur a comme mesurande x et comme grandeur électrique de sortie y. La réponse asymptotique du capteur  $|H| = |\underline{Y}/\underline{X}|$  (module du rapport des amplitudes complexes de y et de x) en fonction de la fréquence est donnée sur la figure ci-dessous.


A quelle(s) fréquence(s) ce capteur a-t-il un fonctionnement optimal ? (Vous supposerez qu'en-dessous 1 Hz, le comportement du capteur est le même qu'entre 1 Hz et 1 kHz.)



2. de 1 kHz à 10 kHz

3. à 1 kHz

4. de 0 à 1 kHz

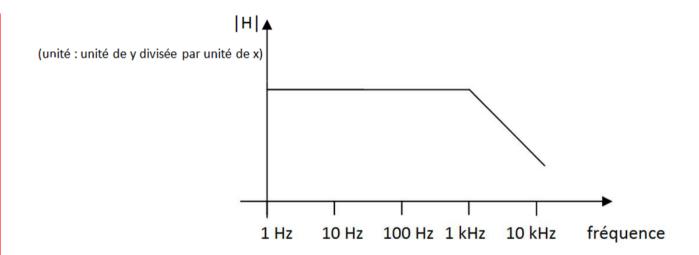



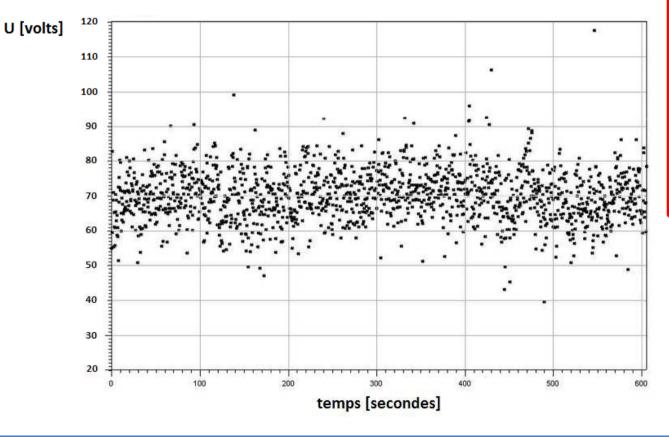
# QCM (ER2 du 12 novembre 2015)

Soit un capteur dont la grandeur électrique de sortie est la tension U. Une série de mesures faite avec le même capteur et un mesurande constant au cours du temps (et dont on ne connaît pas la valeur « vraie ») est présentée sur la figure ci-dessous.

Vous pouvez conclure de ce graphe que le capteur est




- 1. plutôt fidèle
- 2. plutôt juste
- 3. plutôt pas fidèle
- 4. plutôt pas juste


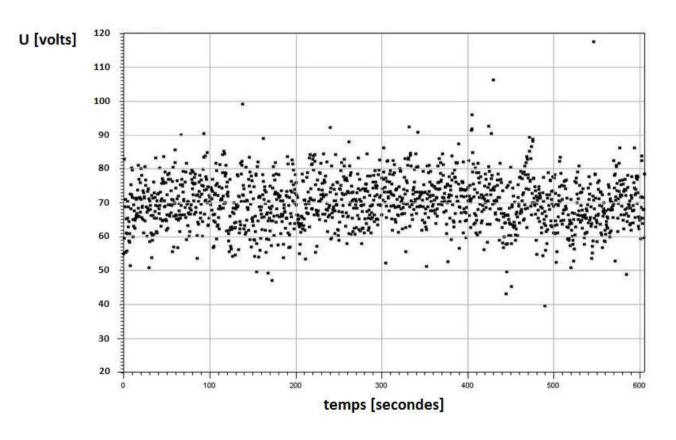
# QCM (ER2 du 12 novembre 2015)

Soit un capteur dont la grandeur électrique de sortie est la tension U. Une série de mesures faite avec le même capteur et un mesurande constant au cours du temps (et dont on ne connaît pas la valeur « vraie ») est présentée sur la figure ci-dessous.

La ou les source(s) des erreurs vous semble(nt)



- 1. systématique et certainement pas aléatoire
- 2. aléatoire et certainement pas systématique
- 3. aléatoire et peut-être aussi systématique
- 4. systématique et peut-être aussi aléatoire




# QCM (ER3 du 18 décembre 2015)

Rappelons la formule de la capacité d'un condensateur plan (figure ci-dessous) :

$$C = \varepsilon S/d = \varepsilon_0 \varepsilon_r S/d$$

où S est la surface des armatures métalliques (S = ab),  $\varepsilon_0$  est la permittivité du vide et  $\varepsilon_r$  la permittivité relative du matériau (sans dimension) entre les deux armatures métalliques.

Quelle est l'unité d' $\varepsilon_0$ ?

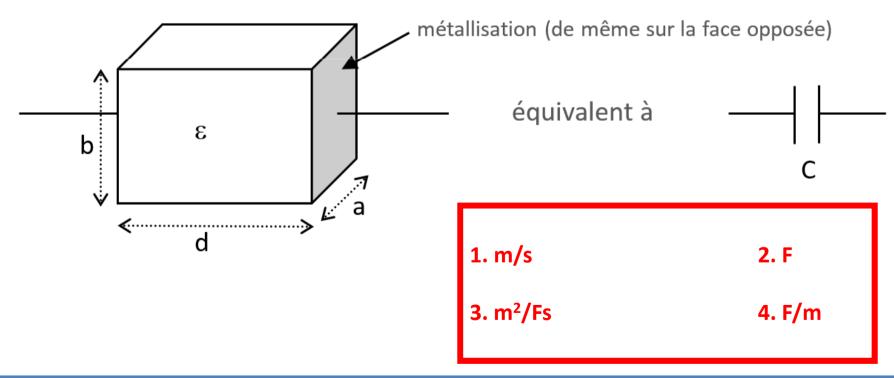



## 5. Capteurs passifs et actifs

Capteur passif: schéma équivalent électrique = impédance (résistance, condensateur, inductance)


Capteur actif: schéma équivalent électrique = générateur réel (courant, tension)

#### **Exemples:**

Mesurande	Effet physique	Grandeur électrique	Passif/Actif
T°	effet Seebeck	tension	Α
T°	thermorésistivité	résistance	Р
Force	piézoélectricité	variation de charges	Α
Eclairement	photoconductivité	courant	Α
Eclairement	photorésistivité	résistance	Р



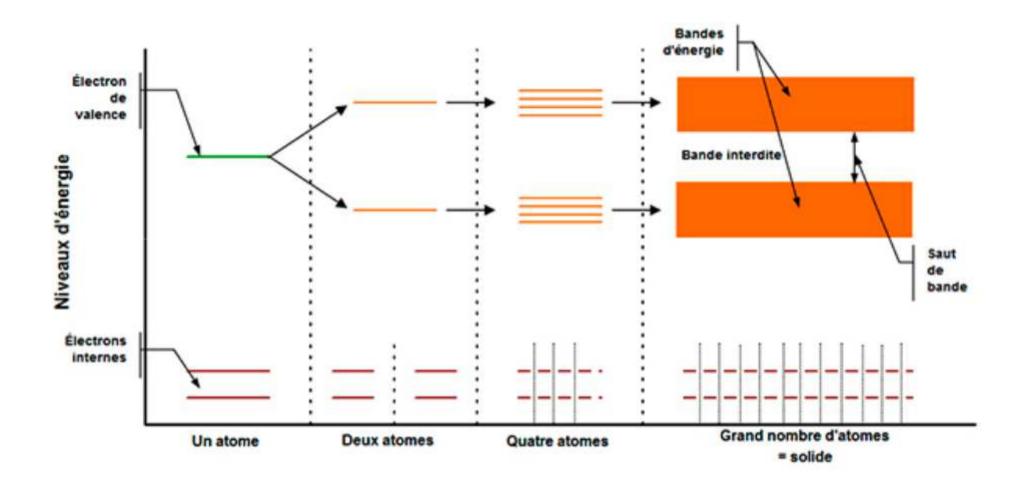
# (Parenthèse: Théorie (très simplifiée) des bandes)




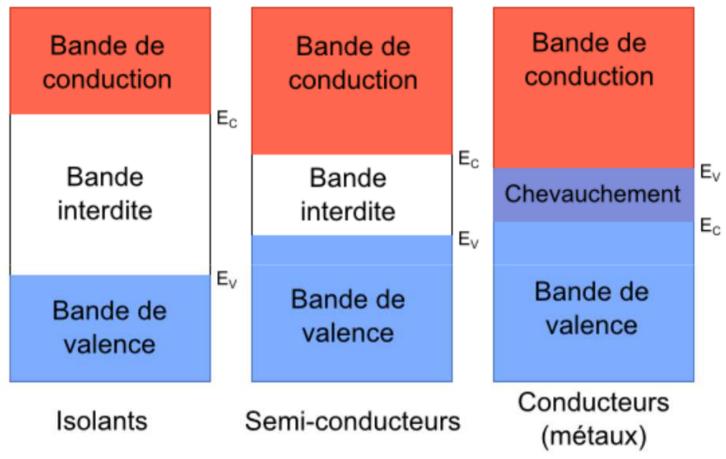
## (Parenthèse: Théorie (très simplifiée) des bandes)



Pour que les électrons passent de la BV (liés au noyau) à la BC (électron libre: participant à la conduction), il faut un apport d'énergie pour les SC et les isolants. Cet apport doit être plus grand pour les isolants. L'énergie apportée peut par exemple être due à une élévation de T° ou à des photons incidents.

